

11.2 闭合电路的欧姆定律

一、选择题: 本题共 2 小题。

1. [答案] B

[分析] 由闭合电路欧姆定律直接求电流, 再由 $U = E - Ir$ 求路端电压。

[详解] $I = \frac{E}{R + r} = \frac{3.0}{4.0 + 1.0} \text{ A} = 0.6 \text{ A}$, 路端电压 $U = IR = 2.4 \text{ V}$, 故选 B。

2. [答案] 41.20 1.199/1.200

[分析] 读数刻度图题多值并列形制 (C3 试点样本位)——主尺 + 游标两值、测微器估读区间并列答案。

