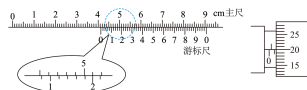


11.2 闭合电路的欧姆定律

◆ 知识点 1 电动势与内阻

1. 电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电势能的装置,电动势在数值上等于非静电力把 1C 的正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功。
2. 闭合电路欧姆定律: $I = \frac{E}{R+r}$, 其中 r 为电源内阻,路端电压 $U = E - Ir$ 。

例 1 [难度 (闭合电路欧姆定律)] 如图所示,电源电动势 $E = 3.0\text{V}$ 、内阻 $r = 1.0\Omega$, 定值电阻 $R = 4.0\Omega$, 则电路中的电流 I 与路端电压 U 分别为_____。



3. 上图 = 必修 3 第 11 章实验卷题 1-2 读数刻度源位图, 经骨架 qpfgrd 按 TW-RD 默认档 40mm 置宽; 刻度图低于下限将出编译告警 (QP-FIGS)。